

# Funções Lógicas e Portas Lógicas




- Nesta apresentação será fornecida uma introdução ao sistema matemático de análise de circuitos lógicos, conhecido como Álgebra de Boole
- Serão vistos os blocos básicos e suas equivalências

 
# Histórico

---

- ❑ Em meados do século XIX o matemático inglês George **Boole** desenvolveu um sistema matemático de análise lógica
- ❑ Em meados do século XX, o americano Claude Elwood **Shannon** sugeriu que a Álgebra Booleana poderia ser usada para análise e projeto de circuitos de comutação



George Boole (1815-1864)

 

Claude Elwood Shannon (1916-2001)

# Histórico

---

- ❑ Nos primórdios da eletrônica, todos os problemas eram solucionados por meio de sistemas analógicos
- ❑ Com o avanço da tecnologia, os problemas passaram a ser solucionados pela eletrônica digital
- ❑ Na eletrônica digital, os sistemas (computadores, processadores de dados, sistemas de controle, codificadores, decodificadores, etc) empregam um pequeno grupo de circuitos lógicos básicos, que são conhecidos como portas **e**, **ou**, **não** e **flip-flop**
- ❑ Com a utilização adequadas dessas portas é possível implementar todas as expressões geradas pela álgebra de Boole

# Álgebra Booleana

---

- ❑ Na álgebra de Boole, há somente dois **estados** (**valores** ou **símbolos**) permitidos
  - Estado **0** (zero)
  - Estado **1** (um)
- ❑ Em geral
  - O estado zero representa **não, falso**, aparelho desligado, ausência de tensão, chave elétrica desligada, etc
  - O estado um representa **sim, verdadeiro**, aparelho ligado, presença de tensão, chave ligada, etc

# Álgebra Booleana

---

- ❑ Assim, na álgebra booleana, se representarmos por 0 uma situação, a situação contrária é representada por 1
- ❑ Portanto, em qualquer bloco (porta ou função) lógico somente esses dois estados (0 ou 1) são permitidos em suas entradas e saídas
- ❑ Uma variável booleana também só assume um dos dois estados permitidos (0 ou 1)

# Álgebra Booleana


---

- ❑ Nesta apresentação trataremos dos seguintes blocos lógicos
  - E (AND)
  - OU (OR)
  - NÃO (NOT)
  - NÃO E (NAND)
  - NÃO OU (NOR)
  - OU EXCLUSIVO (XOR)
- ❑ Após, veremos a correspondência entre expressões, circuitos e tabelas verdade
- ❑ Por último, veremos a equivalência entre blocos lógicos
 
# Função **E** (**AND**)





---

- ❑ Executa a **multiplicação (conjunção)** booleana de duas ou mais variáveis binárias
- ❑ Por exemplo, assumamos a convenção no circuito
  - Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
  - Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1



# Função **E** (AND)

□ Situações possíveis:

    



# Função **E** (**AND**)

---

- ❑ Se a chave A está aberta ( $A=0$ ) e a chave B aberta ( $B=0$ ), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada ( $S=0$ )
- ❑ Se a chave A está fechada ( $A=1$ ) e a chave B aberta ( $B=0$ ), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada ( $S=0$ )
- ❑ Se a chave A está aberta ( $A=0$ ) e a chave B fechada ( $B=1$ ), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada ( $S=0$ )
- ❑ Se a chave A está fechada ( $A=1$ ) e a chave B fechada ( $B=1$ ), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa ( $S=1$ )
- ❑ Observando todas as quatro situações possíveis (interpretações), é possível concluir que a lâmpada fica acesa somente quando as chaves A e B estiverem simultaneamente fechadas ( $A=1$  e  $B=1$ )

# Função **E** (**AND**)

---

- Para representar a expressão
  - $S = A \mathbf{e} B$
- Adotaremos a representação
  - $S = A.B$ , onde se lê  $S = A \mathbf{e} B$
- Porém, existem notações alternativas
  - $S = A \& B$
  - $S = A, B$
  - $S = A \wedge B$

# Tabela Verdade

---

- ❑ A tabela verdade é um mapa onde são colocadas todas as possíveis interpretações (situações), com seus respectivos resultados para uma expressão booleana qualquer
- ❑ Como visto no exemplo anterior, para 2 variáveis booleanas (A e B), há 4 interpretações possíveis
- ❑ Em geral, para  $N$  variáveis booleanas de entrada, há  $2^N$  interpretações possíveis

# Tabela Verdade da Função **E** (**AND**)


---

A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


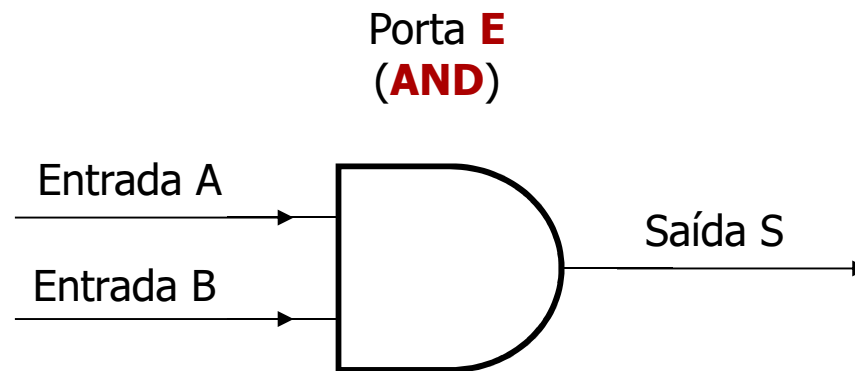
# Porta Lógica **E** (**AND**)

---


- ❑ A porta **E** é um circuito que executa a função **E**
- ❑ A porta **E** executa a tabela verdade da função **E**
  - Portanto, a saída será 1 somente se ambas as entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 0
- ❑ Representação




# Porta Lógica **E** (AND)

  


A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
 
# Porta Lógica **E** (**AND**)


---

- ❑ É possível estender o conceito de uma porta **E** para um número qualquer de variáveis de entrada
- ❑ Nesse caso, temos uma porta **E** com  $N$  entradas e somente uma saída
- ❑ A saída será 1 se e somente se as  $N$  entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 0



# Porta Lógica **E** (**AND**)

- Por exemplo,  
 $S=A.B.C.D$

 


A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1






 
# Função **OU** (**OR**)

- ❑ Executa a **soma** (**disjunção**) booleana de duas ou mais variáveis binárias
- ❑ Por exemplo, assumamos a convenção no circuito
  - Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
  - Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1



# Função **OU** (OR)

    

# Função **OU** (**OR**)

---

- ❑ Se a chave A está aberta ( $A=0$ ) e a chave B aberta ( $B=0$ ), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada ( $S=0$ )
- ❑ Se a chave A está fechada ( $A=1$ ) e a chave B aberta ( $B=0$ ), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa ( $S=1$ )
- ❑ Se a chave A está aberta ( $A=0$ ) e a chave B fechada ( $B=1$ ), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa ( $S=1$ )
- ❑ Se a chave A está fechada ( $A=1$ ) e a chave B fechada ( $B=1$ ), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa ( $S=1$ )
- ❑ Observando todas as quatro situações possíveis, é possível concluir que a lâmpada fica acesa somente quando a chave A ou a chave B ou ambas estiverem fechadas

# Função **OU** (**OR**)

---

- Para representar a expressão
  - $S = A \text{ ou } B$
- Adotaremos a representação
  - $S = A+B$ , onde se lê  $S = A \text{ ou } B$
- Porém, existem notações alternativas
  - $S = A | B$
  - $S = A; B$
  - $S = A \vee B$

# Tabela Verdade da Função **OU** (**OR**)

---


- ❑ Observe que, no sistema de numeração binário, a soma  $1+1=10$
- ❑ Na álgebra booleana,  $1+1=1$ , já que somente dois valores são permitidos (0 e 1)

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


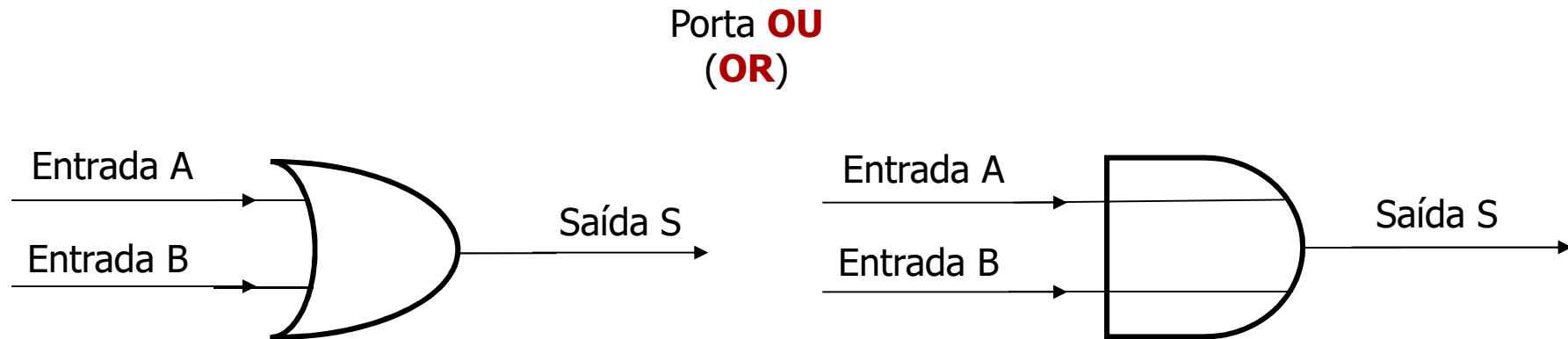
# Porta Lógica **OU** (**OR**)

---


- ❑ A porta **OU** é um circuito que executa a função **OU**
- ❑ A porta **OU** executa a tabela verdade da função **OU**
  - Portanto, a saída será 0 somente se ambas as entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 1
- ❑ Representação




# Porta Lógica **OU (OR)**

  


A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 


A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1
 
# Porta Lógica **OU** (**OR**)


- ❑ É possível estender o conceito de uma porta **OU** para um número qualquer de variáveis de entrada
- ❑ Nesse caso, temos uma porta **OU** com N entradas e somente uma saída
- ❑ A saída será 0 se e somente se as N entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 1





# Porta Lógica **OU (OR)**

□ Por exemplo,  
 $S=A+B+C+D$

 

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



# Função **NÃO** (**NOT**)

---

- ❑ Executa o **complemento** (**negação**) de uma variável binária
  - Se a variável estiver em 0, o resultado da função é 1
  - Se a variável estiver em 1, o resultado da função é 0
- ❑ Essa função também é chamada de **inversora**
 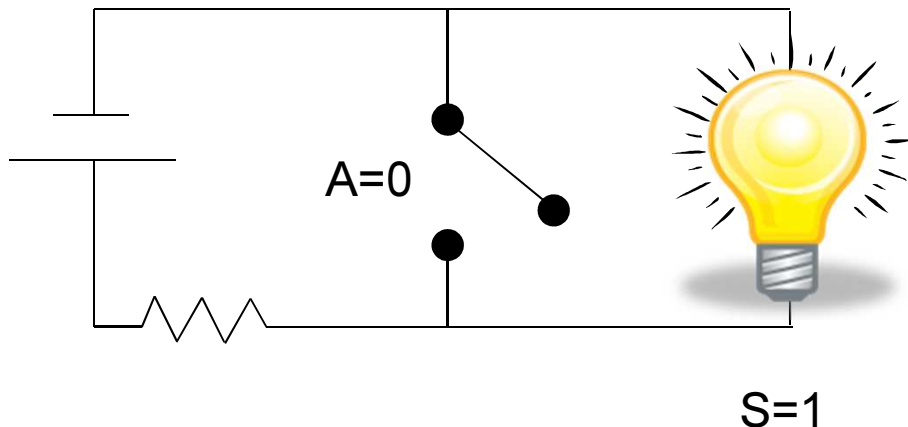
# Função **NÃO** (NOT)

- ❑ Usando as mesmas convenções dos circuitos anteriores, tem-se que:
  - Quando a chave A está aberta ( $A=0$ ), passará corrente pela lâmpada e ela acenderá ( $S=1$ )
  - Quando a chave A está fechada ( $A=1$ ), a lâmpada estará em curto-circuito e não passará corrente por ela, ficando apagada ( $S=0$ )



# Função **NÃO** (**NOT**)

---

- ❑ Para representar a expressão
  - $S = \text{não } A$
- ❑ Adotaremos a representação
  - $S = \bar{A}$ , onde se lê  $S = \text{não } A$
- ❑ Notações alternativas
  - $S = A'$
  - $S = \neg A$
  - $S = \bar{A}$


- ❑ Tabela verdade da função **NÃO** (**NOT**)

A	$\bar{A}$
0	1
1	0



 
# Porta Lógica **NÃO** (**NOT**)

---

- ❑ A porta lógica **NÃO**, ou **inversor**, é o circuito que executa a função **NÃO**
- ❑ O inversor executa a tabela verdade da função **NÃO**
  - Se a entrada for 0, a saída será 1; se a entrada for 1, a saída será 0
- ❑ Representação



# Porta Lógica **NÃO** (NOT)

   

A	S=Ā
0	1
1	0

A	S=Ā
0	1
1	0

# Função **NÃO E** (NAND)

□ Composição da função **E** com a função **NÃO**, ou seja, a saída da função **E** é invertida

$$\begin{aligned} \square S &= \overline{(A.B)} = \overline{A.B} \\ &= (A.B)' \\ &= \neg(A.B) \end{aligned}$$



□ Tabela verdade

A	B	$S = \overline{A.B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0
  
# Porta **NÃO E** (NAND)

---


- ❑ A porta **NÃO E** (NE) é o bloco lógico que executa a função **NÃO E**, ou seja, sua tabela verdade
- ❑ Representação




 
# Porta **NÃO E** (NAND)

- ❑ Como a porta **E**, a porta **NÃO E** pode ter duas ou mais entradas
- ❑ Nesse caso, temos uma porta **NÃO E** com N entradas e somente uma saída
- ❑ A saída será 0 se e somente se as N entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 1



# Função **NÃO OU (NOR)**

❑ Composição da função **OU** com a função **NÃO**, ou seja, a saída da função **OU** é invertida

❑ 
$$S = \overline{(A+B)} = \overline{A+B}$$
$$= (A+B)'$$
$$= \neg(A+B)$$



❑ Tabela verdade

A	B	$S = \overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0
  
# Porta **NÃO OU (NOR)**


---

- ❑ A porta **NÃO OU (NOR)** é o bloco lógico que executa a função **NÃO OU**, ou seja, sua tabela verdade
- ❑ Representação


 
# Porta **NÃO OU** (**NOR**)

- ❑ Como a porta **OU**, a porta **NÃO OU** pode ter duas ou mais entradas
- ❑ Nesse caso, temos uma porta **NÃO OU** com N entradas e somente uma saída
- ❑ A saída será 1 se e somente se as N entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 0



# Função **OU Exclusivo (XOR)**

---

- A função **OU Exclusivo** fornece
  - 1 na saída quando as entradas forem diferentes entre si e
  - 0 caso contrário

- $$S = A \oplus B$$
$$= \bar{A}.B + A.\bar{B}$$


- Tabela verdade

A	B	$S=A\oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



# Porta **OU Exclusivo (XOR)** como Bloco Básico

---

Simbologia adotada

 


Outros símbolos utilizados





 
 


# Porta **OU Exclusivo (XOR)** como Circuito Combinacional

---

 

# Resumo dos Blocos Lógicos Básicos

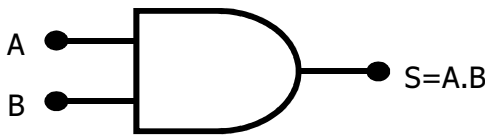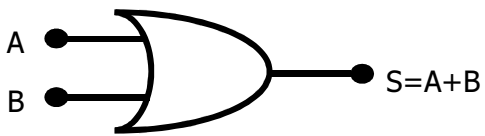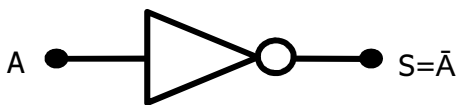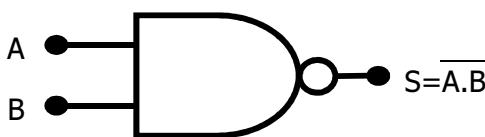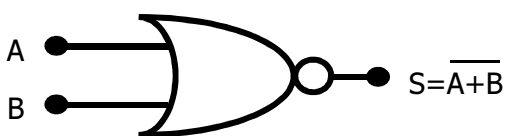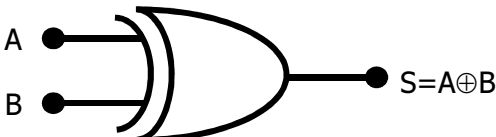Nome	Símbolo Gráfico	Função Algébrica	Tabela Verdade															
<b>E (AND)</b>		$S=A.B$ $S=AB$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>S=A.B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	S=A.B	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	S=A.B																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
<b>OU (OR)</b>		$S=A+B$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>S=A+B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	S=A+B	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	S=A+B																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
<b>NÃO (NOT) Inversor</b>		$S=\bar{A}$ $S=A'$ $S=\neg A$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>S=<math>\bar{A}</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	S= $\bar{A}$	0	1	1	0									
A	S= $\bar{A}$																	
0	1																	
1	0																	
<b>NE (NAND)</b>		$S=\overline{A.B}$ $S=(A.B)'$ $S=\neg(A.B)$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>S=<math>\overline{A.B}</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	S= $\overline{A.B}$	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	S= $\overline{A.B}$																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
<b>NOU (NOR)</b>		$S=\overline{A+B}$ $S=(A+B)'$ $S=\neg(A+B)$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>S=<math>\overline{A+B}</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	S= $\overline{A+B}$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	S= $\overline{A+B}$																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
<b>XOR</b>		$S=A\oplus B$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>S=A<math>\oplus</math>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	S=A $\oplus$ B	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	S=A $\oplus$ B																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																



# Correspondência entre expressões, circuitos e tabelas verdade


---

- ❑ Todo circuito lógico executa uma expressão booleana
- ❑ Um circuito, por mais complexo que seja, é composto pela interligação dos blocos lógicos básicos
- ❑ Veremos, a seguir, como obter as expressões booleanas geradas por um circuito lógico

# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos


---

□ Seja o circuito:

 

 
# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos

- Vamos dividi-lo em duas partes (1) e (2)
  - No circuito (1), a saída  $S_1$  contém o produto  $A.B$ , já que o bloco é uma porta **E**
  - Portanto,  $S_1 = A.B$



 
# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos

- ❑ No circuito (2), note que a saída  $S_1$  é utilizada como uma das entradas da porta **OU**
- ❑ A outra entrada da porta **OU** corresponde à variável  $C$ , o que nos leva à:
  - $S = S_1 + C$


 
# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos


- Para obter a expressão final em relação às entradas A, B e C basta substituir a expressão  $S_1$  na expressão de S, ou seja:
  - (1)  $S_1 = A.B$
  - (2)  $S = S_1 + C$
  - Obtém-se  $S = S_1 + C = (A.B) + C$


 
# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos

---


- Portanto, a expressão que o circuito executa é:
  - $S = (A.B) + C = A.B + C$


 
# Exercício


---

- ❑ Escreva a expressão booleana executada pelo circuito



# Solução

---

 



 
# Exercício


---

- ❑ Determinar a expressão booleana característica do circuito



# Solução

---

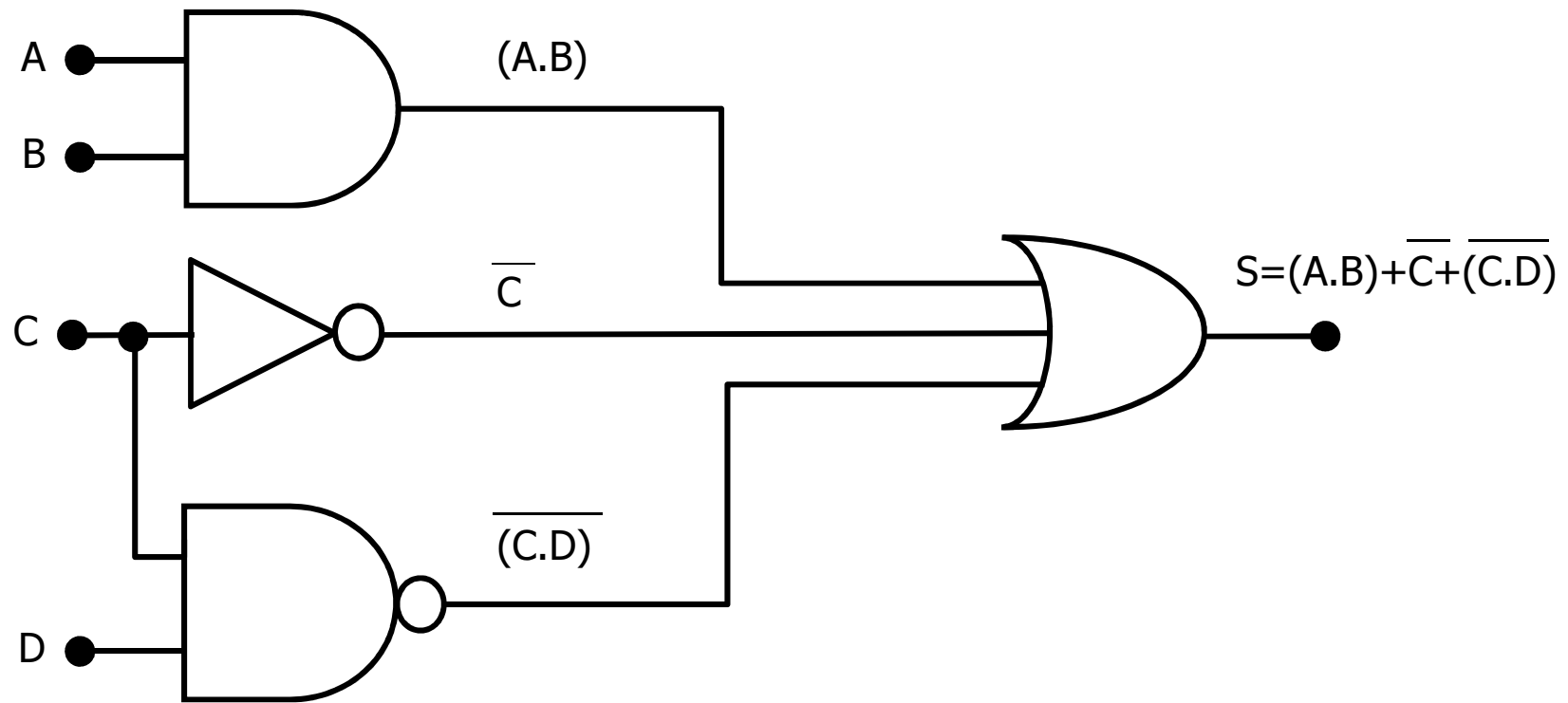

# Circuitos Gerados por Expressões Booleanas

---

- ❑ Até o momento, vimos como obter uma expressão característica a partir de um circuito
- ❑ Também é possível obter um circuito lógico, dada uma expressão booleana
- ❑ Nesse caso, como na aritmética elementar, parênteses têm maior prioridade, seguidos pela multiplicação (função **E**) e, por último, pela soma (função **OU**)


# Circuitos Gerados por Expressões Booleanas

---

- Seja a expressão
  - $S = (A+B).C.(B+D)$
- Vamos separar as subfórmulas da expressão, ou seja:
  - $S = (A+B) . C . (B+D)$



 
# Circuitos Gerados por Expressões Booleanas

- Seja a expressão
  - $S = (A+B).C.(B+D)$
- Vamos separar as subfórmulas da expressão, ou seja:
  - $S = (A+B) . C . (B+D)$
- Dentro do primeiro parêntese temos a soma booleana  $S_1=(A+B)$ , portanto o circuito que executa esse parêntese será uma porta **OU**
- Dentro do segundo parêntese temos a soma booleana  $S_2=(B+D)$ . Novamente, o circuito que executa esse parêntese será uma porta **OU**


   
# Circuitos Gerados por Expressões Booleanas


- Seja a expressão
  - $S = (A+B).C.(B+D)$
- Vamos separar as subfórmulas da expressão, ou seja:
  - $S = (A+B) . C . (B+D)$
- Dentro do primeiro parêntese temos a soma booleana  $S_1=(A+B)$ , portanto o circuito que executa esse parêntese será uma porta **OU**
- Dentro do segundo parêntese temos a soma booleana  $S_2=(B+D)$ . Novamente, o circuito que executa esse parêntese será uma porta **OU**
- Portanto, temos:
  - $S = S_1 . C . S_2$
- Agora temos uma multiplicação booleana e o circuito que a executa é uma porta **E**



# Circuitos Gerados por Expressões Booleanas

---

- O circuito completo é:

 

# Exercício


---

- Desenhe o circuito lógico que executa a seguinte expressão booleana
  - $S = (A.B.C) + (A+B).C$


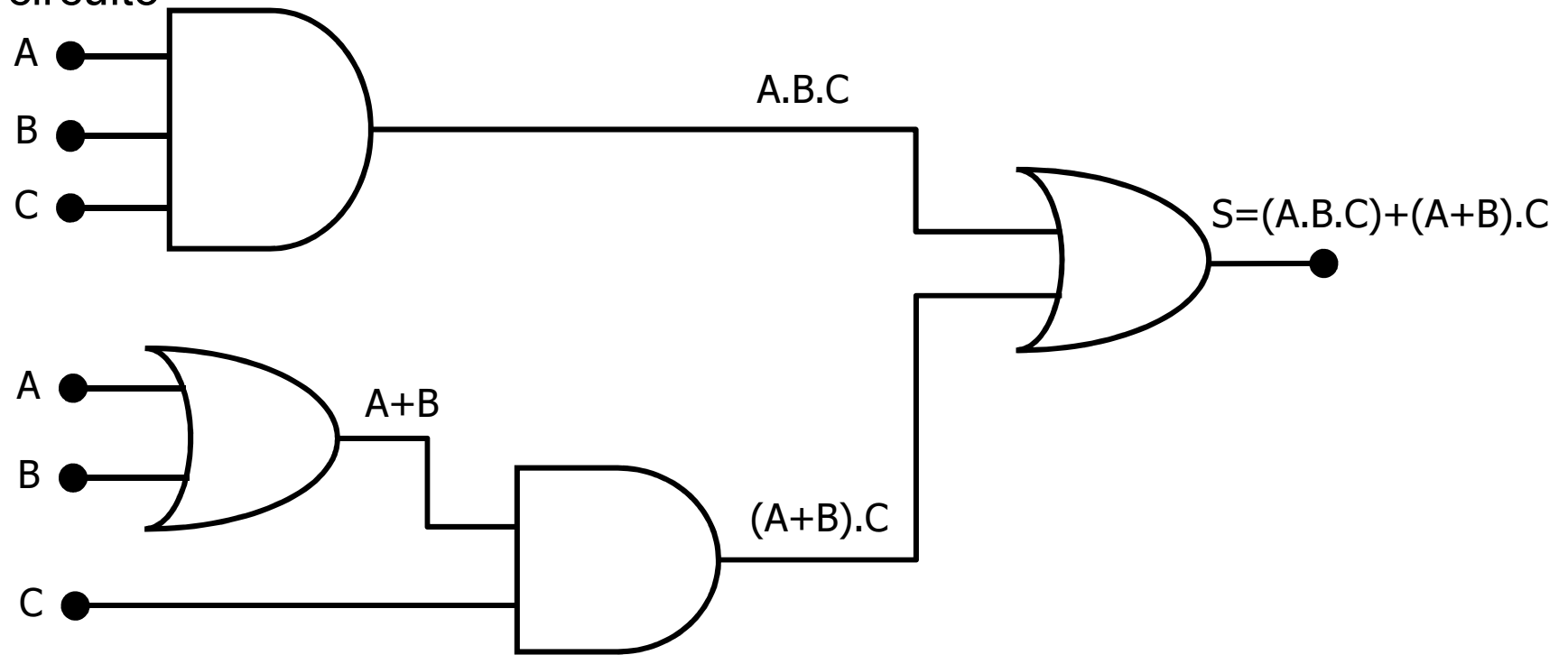
# Solução

- ❑ É importante lembrar que as entradas que representam a mesma variável estão interligadas
- ❑ Contudo o desenho sem interligações facilita a interpretação do circuito




# Exercício

---

- Desenhe o circuito lógico cuja expressão característica é
  - $S = (\overline{A.B} + \overline{C.D})'$

# Solução

---

 

# Expressões ou Circuitos representados por Tabelas Verdade

---

- ❑ Uma forma de estudar uma função booleana consiste em utilizar sua tabela verdade
- ❑ Como visto anteriormente, há uma equivalência entre o circuito lógico e sua expressão característica
  - Podemos obter um circuito a partir de sua expressão
  - Podemos obter expressões a partir dos circuitos
- ❑ Uma tabela verdade representa o comportamento tanto do circuito como de sua expressão característica

# Como obter a Tabela Verdade a partir de uma Expressão

---

- ❑ Colocar todas as possibilidades (interpretações) para as variáveis de entrada
  - Lembrar que para  $N$  variáveis, há  $2^N$  possibilidades
- ❑ Adicionar colunas para cada subfórmula da expressão
  - Preencher cada coluna com seus resultados
- ❑ Adicionar uma coluna para o resultado final
  - Preencher essa coluna com o resultado final

# Exemplo

---

- ❑ Considere a expressão
  - $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ Como há 4 variáveis de entrada (A, B, C, D), há  $2^4=16$  interpretações
  - Variação 1 zero, 1 um

A	B	C	D
			0
			1
		0	0
		0	1
		1	0
		1	1
	0		0
	0		1
	1		0
	1		1
0			0
0			1
1			0
1			1

# Exemplo

---

- ❑ Considere a expressão
  - $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ Como há 4 variáveis de entrada (A, B, C, D), há  $2^4=16$  interpretações
  - Variação 1 zero, 1 um
  - Variação 2 zeros, 2 um

A	B	C	D
		0	0
		0	1
		1	0
		1	1
		0	0
		0	1
		1	0
		1	1
		0	0
		0	1
		1	0
		1	1
		0	0
		0	1
		1	0
		1	1

# Exemplo

---

- ❑ Considere a expressão
  - $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ Como há 4 variáveis de entrada (A, B, C, D), há  $2^4=16$  interpretações
  - Variação 1 zero, 1 um
  - Variação 2 zeros, 2 um
  - Variação 4 zeros, 4 um

A	B	C	D
	0	0	0
	0	0	1
	0	1	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	0	1
	1	1	0
	1	1	1
	0	0	0
	0	0	1
	0	1	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	0	1
	1	1	0
	1	1	1



# Exemplo

---

- ❑ Considere a expressão
  - $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ Como há 4 variáveis de entrada (A, B, C, D), há  $2^4=16$  interpretações
  - Variação 1 zero, 1 um
  - Variação 2 zeros, 2 um
  - Variação 4 zeros, 4 um
  - Variação 8 zeros, 8 um

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

# Exemplo

- ❑  $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				

# Exemplo

- ❑  $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- ❑ Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	1			

# Exemplo

- ❑  $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- ❑ Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0			
0	0	0	1	0			
0	0	1	0	0			
0	0	1	1	0			
0	1	0	0	0			
0	1	0	1	0			
0	1	1	0	0			
0	1	1	1	0			
1	0	0	0	0			
1	0	0	1	0			
1	0	1	0	0			
1	0	1	1	0			
1	1	0	0	0			
1	1	0	1	0			
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	1			

# Exemplo

- ❑  $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- ❑ Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0			
0	0	0	1	0			
0	0	1	0	0			
0	0	1	1	0			
0	1	0	0	0			
0	1	0	1	0			
0	1	1	0	0			
0	1	1	1	0			
1	0	0	0	0			
1	0	0	1	0	1		
1	0	1	0	0			
1	0	1	1	0	1		
1	1	0	0	0			
1	1	0	1	0	1		
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	1	1	1	

# Exemplo

- ❑  $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- ❑ Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1	0	0		
0	0	1	0	0	0		
0	0	1	1	0	0		
0	1	0	0	0	0		
0	1	0	1	0	0		
0	1	1	0	0	0		
0	1	1	1	0	0		
1	0	0	0	0	0		
1	0	0	1	0	1		
1	0	1	0	0	0		
1	0	1	1	0	1		
1	1	0	0	0	0		
1	1	0	1	0	1		
1	1	1	0	1	0		
1	1	1	1	1	1		

# Exemplo

- ❑  $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- ❑ Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1	0	0		
0	0	1	0	0	0		
0	0	1	1	0	0		
0	1	0	0	0	0		
0	1	0	1	0	0		
0	1	1	0	0	0		
0	1	1	1	0	0		
1	0	0	0	0	0		
1	0	0	1	0	1		
1	0	1	0	0	0		
1	0	1	1	0	1		
1	1	0	0	0	0		
1	1	0	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	0		
1	1	1	1	1	1	1	

# Exemplo

- ❑  $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- ❑ Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	1	0	
1	0	1	0	0	0	0	
1	0	1	1	0	1	0	
1	1	0	0	0	0	0	
1	1	0	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	



# Exemplo

- ❑  $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- ❑ Preencher cada coluna com seu respectivo resultado
- ❑ Por último, preencher a coluna do resultado final

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

# Exemplo

- ❑  $S = A.B.C + A.D + A.B.D$
- ❑ A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- ❑ Preencher cada coluna com seu respectivo resultado
- ❑ Por último, preencher a coluna do resultado final

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

# Exercício

---

- ❑ Encontre a tabela verdade da expressão
  - $S = \bar{A} + B + A.B.C'$

# Exercício

---

- Encontre a tabela verdade da expressão
  - $S = \bar{A} + B + A.B.C'$

A	B	C	$\bar{A}$	$C'$	$A.B.C'$	S
0	0	0	1	1		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	0		
1	0	0	0	1		
1	0	1	0	0		
1	1	0	0	1		
1	1	1	0	0		

# Solução

---

- Encontre a tabela verdade da expressão
  - $S = \bar{A} + B + A.B.C'$

A	B	C	$\bar{A}$	$C'$	$A.B.C'$	S
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1

# Exercício

---

- Montar a tabela verdade da expressão
  - $S = A.B.C + A.B'.C + A'.B'.C + A'.B'.C'$

# Exercício

---

- Montar a tabela verdade da expressão
  - $S = A.B.C + A.B'.C + A'.B'.C + A'.B'.C'$

A	B	C	A'	B'	C'	A.B.C	A.B'.C	A'.B'.C	A'.B'.C'	S
0	0	0	1	1	1					
0	0	1	1	1	0					
0	1	0	1	0	1					
0	1	1	1	0	0					
1	0	0	0	1	1					
1	0	1	0	1	0					
1	1	0	0	0	1					
1	1	1	0	0	0					

# Solução

---

- Montar a tabela verdade da expressão
  - $S = A.B.C + A.B'.C + A'.B'.C + A'.B'.C'$

A	B	C	A'	B'	C'	A.B.C	A.B'.C	A'.B'.C	A'.B'.C'	S
0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1



# Equivalência de Expressões Booleanas por Tabela Verdade

---

- ❑ Sejam  $S1$  e  $S2$  duas expressões booleanas
- ❑  $S1$  e  $S2$  são **equivalentes** se e somente se para todas as interpretações possíveis (linhas) na tabela verdade ocorre  $S1=S2$
- ❑ Se  $S1 \neq S2$  em pelo menos uma interpretação, então  $S1$  e  $S2$  não são equivalentes

# Exercício

---

- ❑ Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - $S1 = A$
  - $S2 = A.(A+B)$

A	B	A+B	S1	S2
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

# Solução

---

- ❑ Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - $S1 = A$
  - $S2 = A.(A+B)$
- ❑ Como  $S1=S2$  em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes
  - $A.(A+B) = A$
- ❑ Como veremos mais adiante, esta é uma propriedade, conhecida como **absorção**

A	B	A+B	S1	S2
0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

# Exercício

---

- Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1, S2, S3 são equivalentes entre si
- $S1 = A$
  - $S2 = A.(1 + B)$
  - $S3 = A + A.B$

A	B	1+B	A.B	S1	S2	S3
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

# Solução

---

- ❑ Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1, S2, S3 são equivalentes entre si
  - $S1 = A$
  - $S2 = A.(1 + B)$
  - $S3 = A + A.B$
- ❑ Como  $S1=S2=S3$  em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes
  - $A + A.B = A.(1+B) = A$
- ❑ Como veremos mais adiante, esta é uma propriedade, conhecida como **absorção**

A	B	1+B	A.B	S1	S2	S3
0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

# Exercício

---

- ❑ Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - $S1 = A.(B + C)$
  - $S2 = A.B + A.C$

A	B	C	B+C	A.B	A.C	S1	S2
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

# Solução

- ❑ Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - $S1 = A.(B + C)$
  - $S2 = A.B + A.C$
- ❑ Como  $S1=S2$  em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes
  - $A.(B + C) = A.B + A.C$
- ❑ Como veremos mais adiante, esta é a propriedade **distributiva** da multiplicação booleana

A	B	C	B+C	A.B	A.C	S1	S2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

# Exercício

---

- ❑ Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - $S1 = A+(B.C)$
  - $S2 = (A+B) . (A+C)$

A	B	C	B.C	A+B	A+C	S1	S2
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					



# Solução

- ❑ Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - $S1 = A+(B.C)$
  - $S2 = (A+B) . (A+C)$
- ❑ Como  $S1=S2$  em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes
  - $A+(B.C) = (A+B) . (A+C)$
- ❑ Como veremos mais adiante, esta é a propriedade **distributiva** da adição booleana

A	B	C	B.C	A+B	A+C	S1	S2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

# Exercício

---

- ❑ Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - $S1 = (\bar{A}.\bar{B})$
  - $S2 = (A.B)'$

A	B	A'	B'	A.B	S1	S2
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

# Solução

---

- ❑ Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - $S1 = (\bar{A}.\bar{B})$
  - $S2 = (A.B)'$
- ❑ Como  $S1 \neq S2$  em pelo menos uma interpretação (de fato, em 2 das 4 possíveis) na tabela verdade, as expressões não são equivalentes
- ❑ Portanto,
  - $(\bar{A}.\bar{B}) \neq (A.B)'$

A	B	A'	B'	A.B	S1	S2
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0

# Resumo de Algumas Propriedades provadas por Tabelas Verdade

---

## □ Absorção

- $A + (A.B) = A$
- $A . (A+B) = A$

## □ Distributiva

- $A.(B+C) = A.B + A.C$
- $A+(B.C) = (A+B) . (A+C)$

# Obtendo a Tabela Verdade a partir de um Circuito


---

- ❑ De forma análoga, é possível estudar o comportamento de um circuito por meio da sua tabela verdade
- ❑ Dado um circuito, é necessário extrair sua expressão característica; a partir dela é possível montar a tabela verdade correspondente

# Exemplo

---


□ A partir do circuito:

 

# Exemplo

---

- A partir do circuito:

 

- Extraímos sua expressão característica
  - $S = (A+B) . \overline{(B.C)}$

# Exemplo

- A partir da expressão

- $S = (A+B) \cdot \overline{(B.C)}$

- Obtém-se a tabela verdade, como anteriormente explicado

A	B	C	A+B	B.C	(B.C)'	S
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0




# Equivalência de Blocos Lógicos

---


- ❑ Qualquer bloco lógico básico pode ser obtido utilizando outro bloco qualquer e inversores
- ❑ Inversores podem ser obtidos a partir de portas **NAND** e **NOR**
- ❑ Veremos a seguir essas equivalências entre determinados blocos
- ❑ Tais equivalências podem ser provadas pela tabelas verdades correspondentes da seguinte forma
  - Seja  $S1$  a expressão característica do primeiro bloco  $B1$
  - Seja  $S2$  a expressão característica do segundo bloco  $B2$
  - Se para todas as interpretações possíveis de  $B1$  e  $B2$ , sempre ocorrer que  $S1=S2$ , então  $B1$  é equivalente a  $B2$

# Inversor a partir de porta **NAND**

## □ Inversor

 


A	S
0	1
1	0

 

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0
 
## □ Ao interligar as entradas de uma porta **NAND**, obtém-se um inversor




Note que, para cada interpretação possível, os resultados são equivalentes


A	B	S
0	0	1
1	1	0

# Inversor a partir de porta **NOR**

## □ Inversor

 


A	S
0	1
1	0

 

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


 
## □ Ao interligar as entradas de uma porta **NOR**, obtém-se um inversor



A	B	S
0	0	1
1	1	0


# Porta **NOU** a partir de porta **E** e inversores

□ Porta **E** e inversores

  

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	S
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0

□ Porta **NOU**

 









A	B	$S = \overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

# Equivalência de Blocos Lógicos

---

- ❑ De maneira similar, a equivalência entre os blocos mostrados a seguir pode ser verificada



# Blocos Lógicos Equivalentes

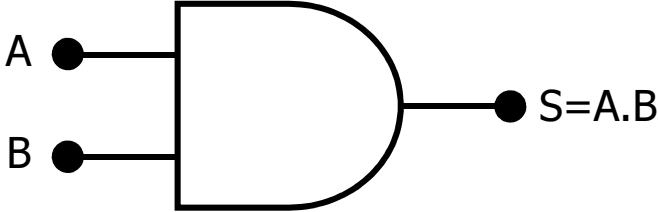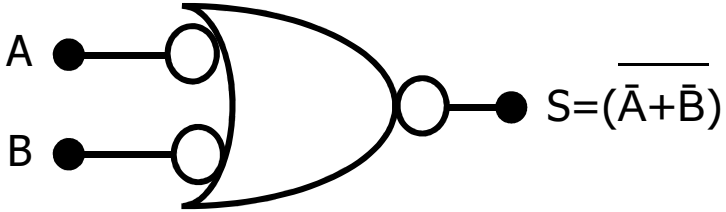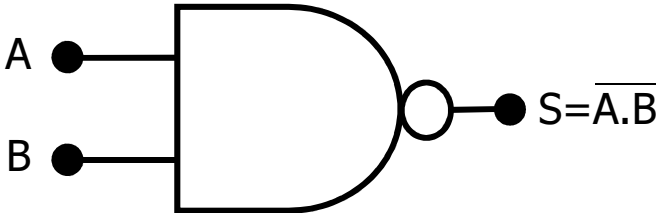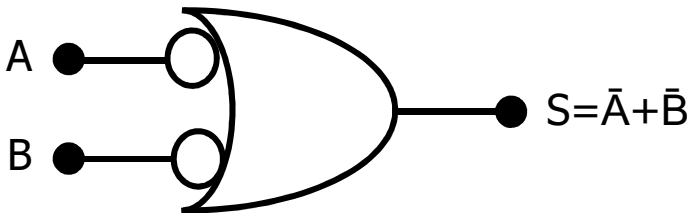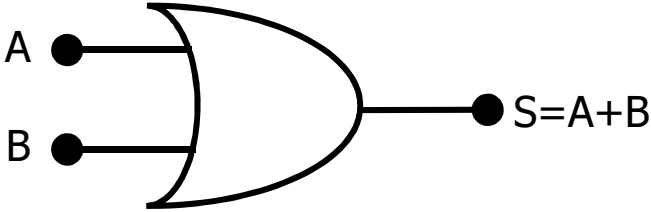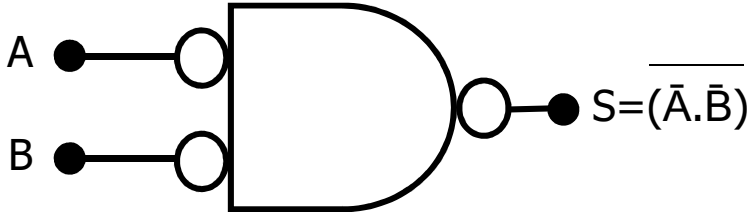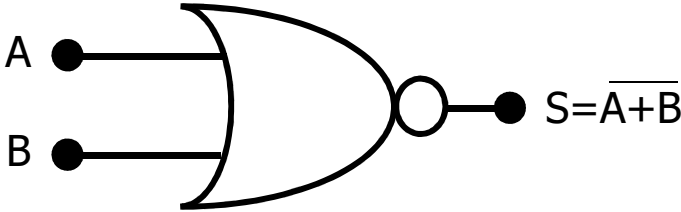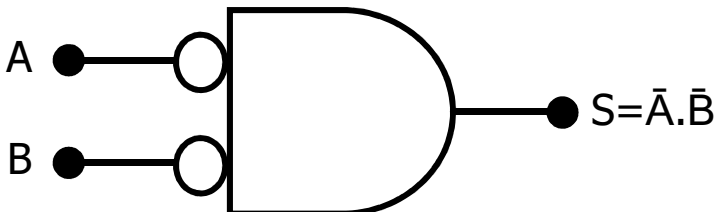Nome	Bloco Lógico	Bloco Equivalente
AND		
NAND		
OR		
NOR		

 
 
# Exercício

---

- Prove, usando tabela verdade, que os seguintes blocos lógicos são equivalentes




# Solução

  

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} \cdot \bar{B}$	S1 = A+B	S2 = $\overline{A \cdot B}$
0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1

 Diagrammatic equivalence:  $\equiv$  with arrows pointing from the top symbol to the S1 and S2 columns.





---

Copyright© Apresentação 2012 por  
José Augusto Baranauskas  
Universidade de São Paulo



Professores são convidados a utilizarem esta apresentação da maneira que lhes for conveniente, desde que esta nota de *copyright* permaneça intacta.

Slides baseados em:

- ❑ Idoeta, I.V. & Capuano, F.G.; Elementos de Eletrônica Digital, 12<sup>a</sup>. edição, Érica, 1987.
- ❑ E. Mendelson; Álgebra booleana e circuitos de chaveamento, McGraw-Hill, 1977.